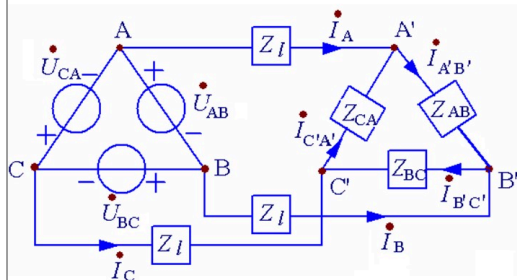


二、 Δ - Δ 形联接





只有对称三相电源才可以接成三角形，且每一相不能反接。

设C相反接

当三相电源对称时：
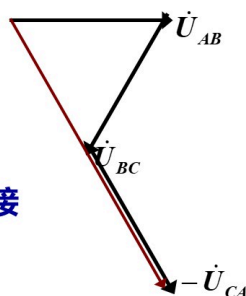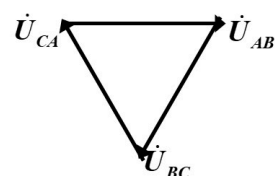
$$\dot{U}_{AB} + \dot{U}_{BC} + \dot{U}_{CA} = 0$$



单选题 1分

1. Δ - Δ 对称三相联接时线电流和负载端相电流的关系是


- ☐ A 线电流大小是相电流大小的 $\sqrt{3}$ 倍，相位角超前相电流30度
- ☐ B 相等
- ☐ C 线电流大小是相电流大小的 $\sqrt{3}$ 倍，相位角滞后对应的相电流30度

单选题 1分

2. Δ - Δ 联接时电源端线电压和相电压的关系是

- ☐ A 线电压大小是相电压大小的 $\sqrt{3}$ 倍，相位角超前对应相电压30度
- ☐ B 相等
- ☐ C 线电压大小是相电压大小的 $\sqrt{2}$ 倍，相位角超前对应相电压30度

1. $Z_l = 0$

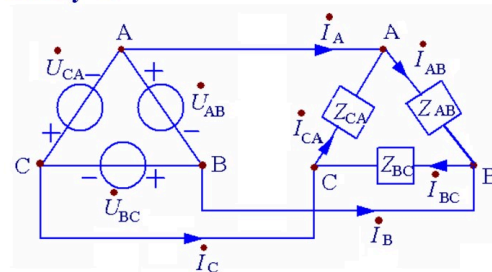

$$\dot{U}_p = \dot{U}_l$$

相电流


$$\begin{cases} \dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}} \\ \dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}} \\ \dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}} \end{cases}$$

线电流

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \\ \dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} \\ \dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} \end{cases}$$


先算相电流，再算线电流

负载对称 ($Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=Z_p$)

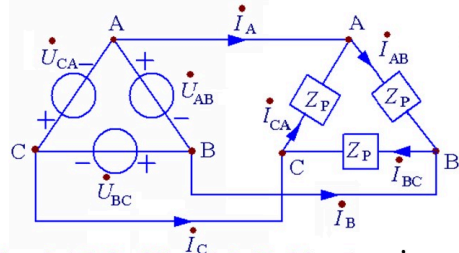

$$\begin{aligned} \dot{I}_{AB} &= \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_p} \\ \dot{I}_{BC} &= \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_p} \\ \dot{I}_{CA} &= \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_p} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{对称} \\ \text{对称} \end{array}$$

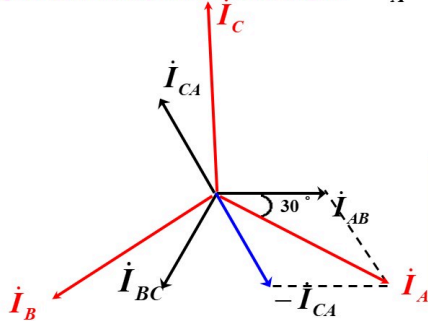相电流与线电流的关系: $\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = \sqrt{3}\dot{I}_{AB} \angle -30^\circ$




$$\dot{I}_B = \sqrt{3}\dot{I}_{BC} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_C = \sqrt{3}\dot{I}_{CA} \angle -30^\circ$$


$$I_l = \sqrt{3}I_p$$

线电流滞后对应相电流30°

2. $Z_l \neq 0$

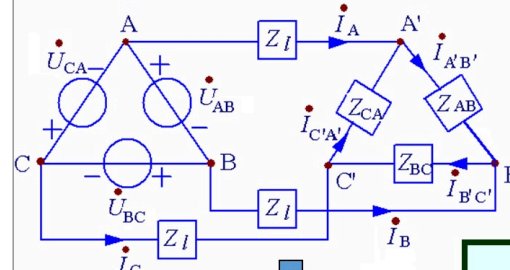

三相电源和三相负载
均进行 $\Delta \rightarrow Y$ 变换

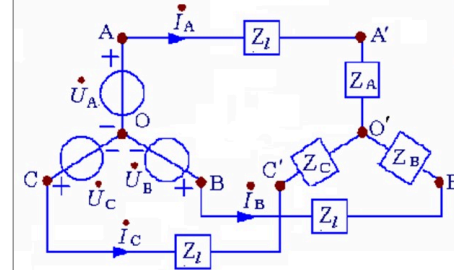

$$\begin{aligned} \dot{U}_A &= \frac{\dot{U}_{AB} \angle -30^\circ}{\sqrt{3}} \\ \dot{U}_B &= \dot{U}_A \angle -120^\circ, \quad \dot{U}_C = \dot{U}_A \angle 120^\circ \end{aligned}$$

$$Z_A = \frac{Z_{AB}Z_{CA}}{Z_{AB} + Z_{BC} + Z_{CA}}$$

$$Z_B = \frac{Z_{BC}Z_{AB}}{\sum Z}$$

$$Z_C = \frac{Z_{CA}Z_{BC}}{\sum Z}$$


$$\dot{U}_{o'o} = \frac{\frac{\dot{U}_A}{Z_A + Z_l} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B + Z_l} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C + Z_l}}{\frac{1}{Z_A + Z_l} + \frac{1}{Z_B + Z_l} + \frac{1}{Z_C + Z_l}}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A - \dot{U}_{o'o}}{Z_A + Z_l} \\ \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_{o'o}}{Z_B + Z_l} \\ \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C - \dot{U}_{o'o}}{Z_C + Z_l} \end{cases}$$


线电流

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \\ \dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} \\ \dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} \end{cases}$$

相电流

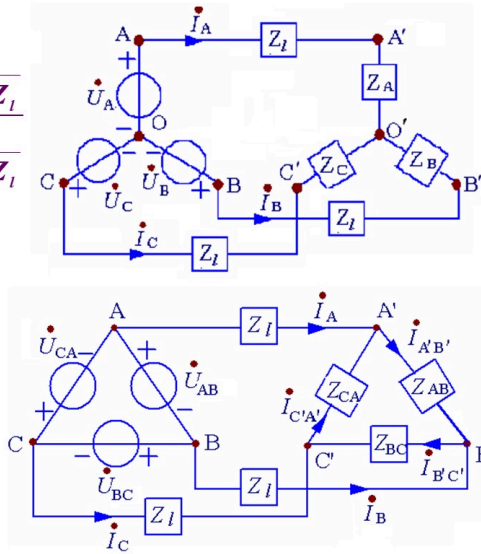

负载对称 ($Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=Z_\Delta$)

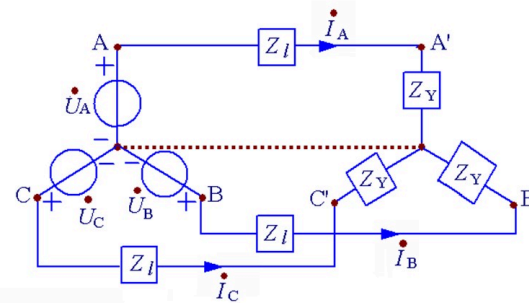

$$Z_Y = \frac{1}{3}Z_\Delta$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_l + Z_Y}$$


$$\dot{I}_B = \dot{I}_A \angle -120^\circ$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_A \angle 120^\circ$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_{AB} &= \frac{\dot{I}_A \angle 30^\circ}{\sqrt{3}} \\ \dot{I}_{BC} &= \dot{I}_{AB} \angle -120^\circ, \quad \dot{I}_{CA} = \dot{I}_{AB} \angle 120^\circ \end{aligned}$$

注意: 线电流、相电流

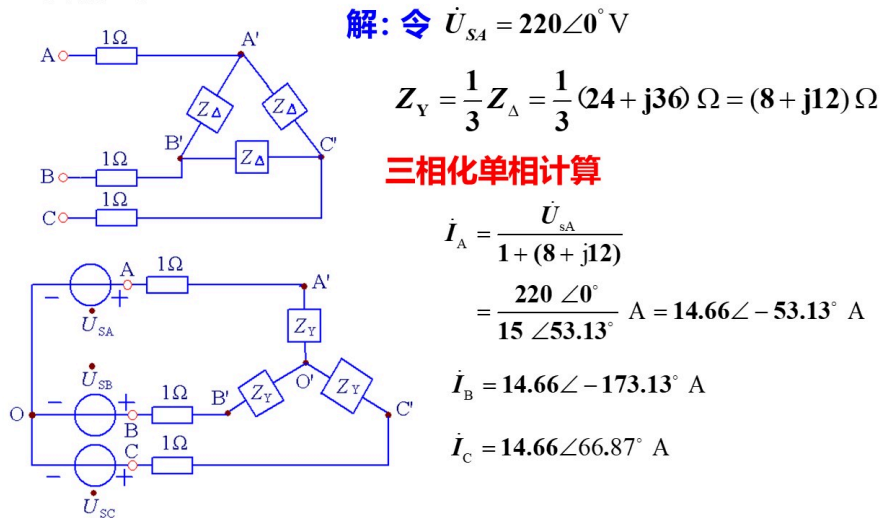例1. 下图所示三相电路中，对称三相负载作 Δ 联接，每相阻抗 $Z_{\Delta} = (24 + j36) \Omega$ ，线路电阻为 1Ω 。ABC三端接至线电压为380 V的对称三相电源。求负载各相电流相量和各线电流相量。




$$\dot{I}_A = 14.66 \angle -53.17^\circ \text{ A}$$

各相相电流



$$\dot{I}_{AB'} = \frac{\dot{I}_A \angle 30^\circ}{\sqrt{3}} = 8.46 \angle -23.17^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{BC'} = 8.46 \angle -143.17^\circ \text{ A}$$
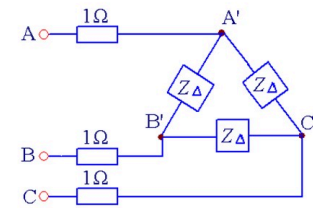
$$\dot{I}_{CA'} = 8.46 \angle 96.83^\circ \text{ A}$$



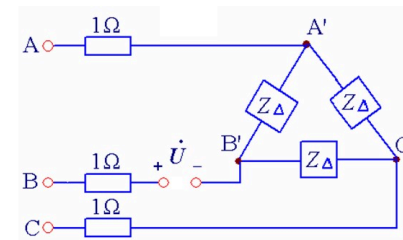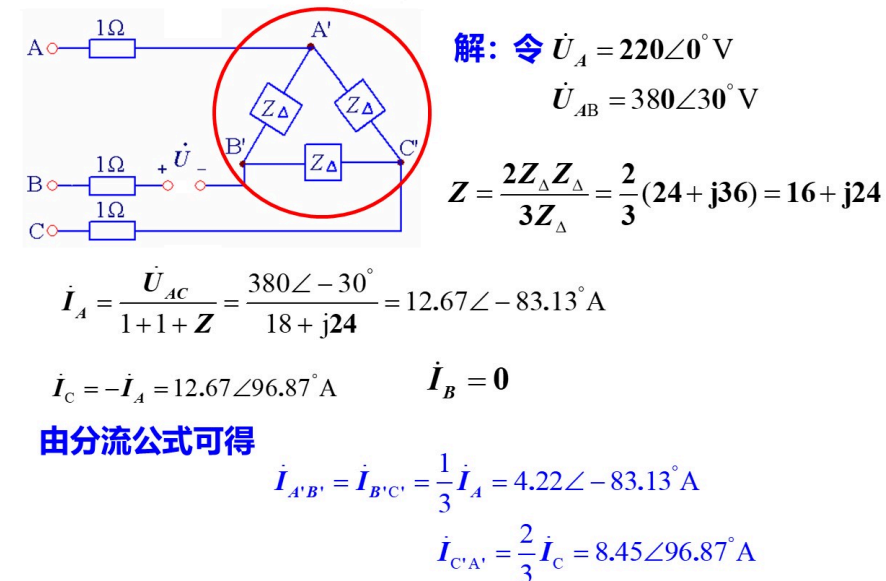例2. 例1所示电路中，如B线因故断开，求负载各相电流相量和各线电流相量，以及断开处的电压。



由KVL可得


$$\dot{U} + Z_{\Delta} \dot{I}_{B'C'} - 1 \dot{I}_C = \dot{U}_{BC} \Rightarrow$$

$$\dot{U} = \dot{U}_{BC} + \dot{I}_C - Z_{\Delta} \dot{I}_{B'C'}$$

$$= 380 \angle -90^\circ + 12.67 \angle 96.13^\circ - (24 + j36) \cdot 4.22 \angle -83.13^\circ$$

$$= 329.18 \angle -119.98^\circ \text{ V}$$

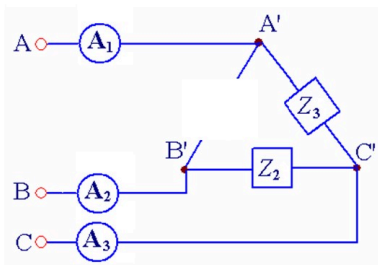例3. 下图所示对称三相电路中, $Z_1=Z_2=Z_3$, 三个电流表的读数均为10A。断开 Z_1 , 求各电流表的读数。



解:

Z_1 断开前各电流表的读数为线电流


Z_1 断开后

A_1 、 A_2 的读数为相电流

$$\frac{10}{\sqrt{3}} = 5.77 \text{ A}$$

$I_C = I_{C'A'} - I_{B'C}$ 保持不变, 故 $A_3=10$

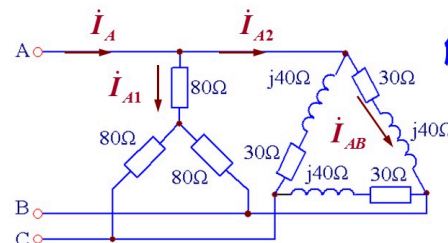例4. 下图表示一线电压为380V, 同时接有星形和三角形负载的对称三相电路, 试求输电线上的电流。



解1: 令 $\dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

则 $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_A}{80} = \frac{220 \angle 0^\circ}{80} = 2.75 \angle 0^\circ \text{ A}$$


$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{30 + j40} = \frac{380 \angle 30^\circ}{30 + j40} = 7.6 \angle -23.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{A2} = \sqrt{3} \dot{I}_{AB} \angle -30^\circ = 13.16 \angle -53.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} = 2.75 \angle 0^\circ + 13.16 \angle -53.1^\circ = 15 \angle -44.7^\circ \text{ A}$$


解2: $\Delta \rightarrow Y$
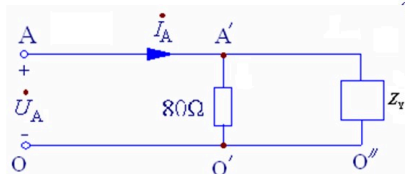
$$Z_Y = \frac{1}{3} Z_\Delta = \frac{1}{3} (30 + j40) \Omega = \frac{50}{3} \angle 53.1^\circ \Omega$$



$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} = \frac{220 \angle 0^\circ}{80 + \frac{50}{3} \angle 53.1^\circ} = 15 \angle -44.7^\circ \text{ A}$$

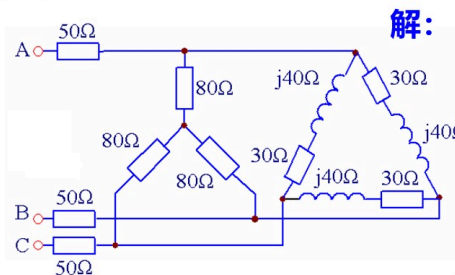
例5 下图表示一线电压为380V, 同时接有星形和三角形负载的对称三相电路, 分别求输电线上的电流、两组负载的相电流。



解: 令 $\dot{U}_{sA} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

$$Z_Y = \frac{1}{3} Z_\Delta = \frac{1}{3} (30 + j40) \Omega = \frac{50}{3} \angle 53.1^\circ \Omega$$
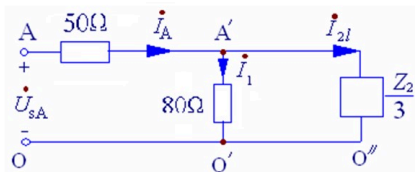
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{sA}}{Z_A} = \frac{220 \angle 0^\circ}{50 + \frac{80 \times \frac{50}{3} \angle 53.1^\circ}{80 + \frac{1}{3} (30 + j40)}} = \frac{220 \angle 0^\circ}{61.29 \angle 9.68^\circ} = 3.59 \angle -9.68^\circ \text{ A}$$



$$\dot{I}_A = 3.59 \angle -9.68^\circ \text{ A}$$

由分流公式可得

$$\dot{I}_1 = \frac{\frac{50}{3} \angle 53.1^\circ}{80 + \frac{1}{3}(30 + j40)} \times 3.59 \angle -9.68^\circ = 0.66 \angle 35^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{2l} = \frac{80}{80 + \frac{1}{3}(30 + j40)} \times 3.59 \angle -9.68^\circ = 3.16 \angle -18.11^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{2p} = \frac{\dot{I}_{2l} \angle 30^\circ}{\sqrt{3}} = 1.82 \angle 11.89^\circ \text{ A}$$

投票 最多可选1项

3. $\Delta - \Delta$ 联接端线上阻抗 $Z_l \neq 0$ 时, 通常计算时可


- ☐ A 先计算出线电流, 再计算负载端相电流
- ☐ B 先计算出负载端相电流, 再计算线电流
- ☐ C 不知道

单选题 1分

8. $\Delta - \Delta$ 联接端线上阻抗 $Z_l \neq 0$ 时, 通常将其化作Y-Y联接, 此时

- ☐ A 先计算出线电流, 再计算负载端相电流
- ☐ B 先计算出负载端相电流, 再计算线电流
- ☐ C 不知道

三、Y- Δ 形联接

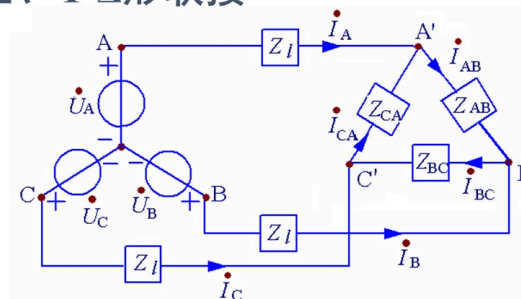

四、 Δ -Y形联接

